

Examen Arquitectura de Computadores

Nombre: Respuestas Propuestas

Semestre 2019/2

1. Sofanor Rodríguez Ltda, requiere de su ayuda para diseñar un Multiplexor (4x1) con una serie de compuertas lógicas de bajo consumo y baja latencia. Sofanor Rodríguez Ltda es líder en el mercado en el diseño de multiplexores (2x1). Se le pide entonces: (50 pts)

a. Diseñar un circuito combinacional para el multiplexor (2x1). Sea explícito en mostrar tabla de verdad, mapas de Karnaugh, implicantes y diagrama de compuertas lógicas que correspondan al circuito (no hay restricciones en el número y tipo de compuertas) (30 Pts)


Tabla de Verdad

E0	E1	S0	Y
0	X	0	0
1	X	0	1
X	0	1	0
X	1	1	1




Mapa de Karnaugh

S0 \ E0 E1		0	1
		0	1
0	0	0	0
0	1	0	1
1	1	1	1
1	0	1	0
 
$$Y = E0 \bar{S0} + E1 S0 \quad (10 \text{ pts})$$



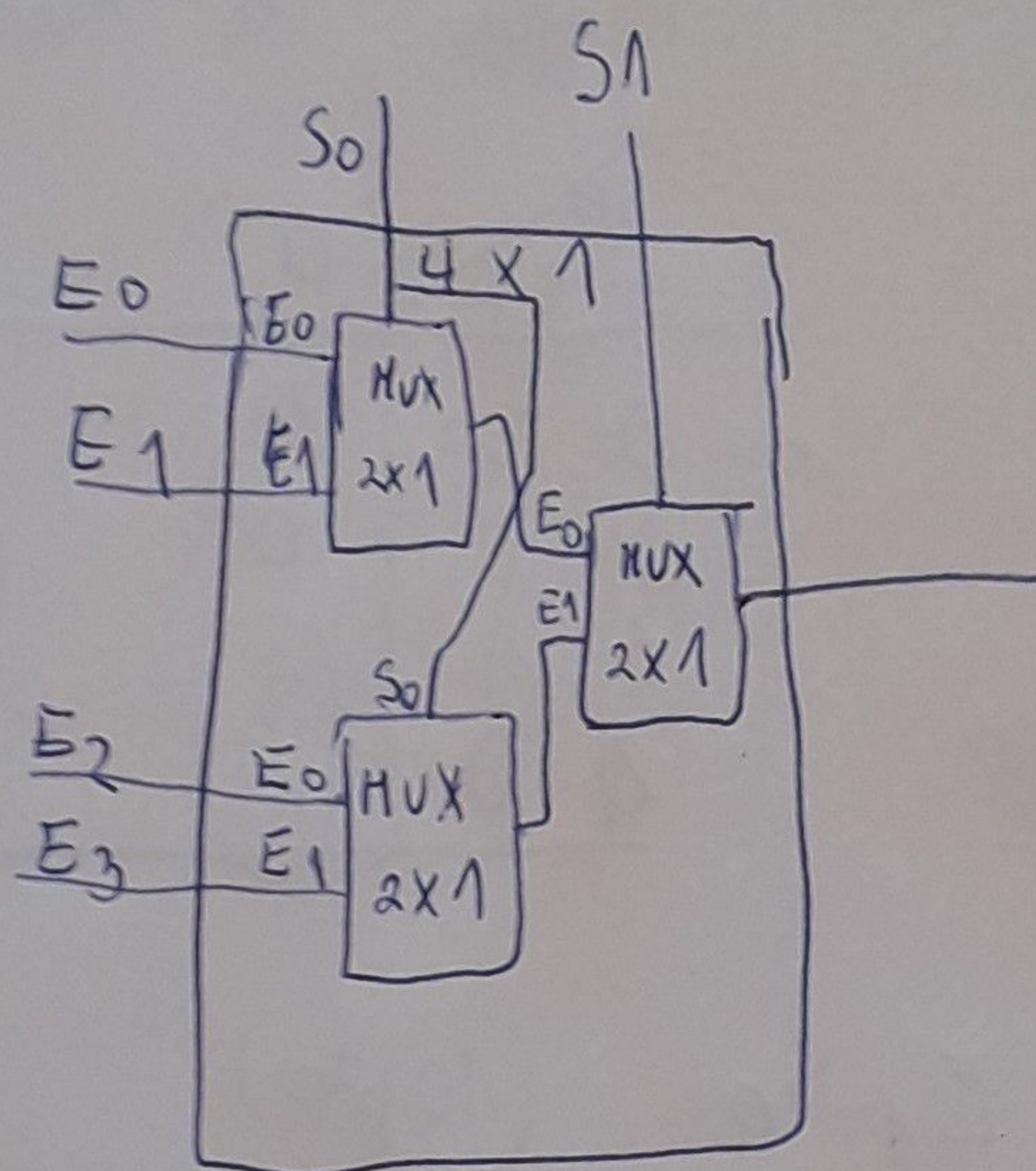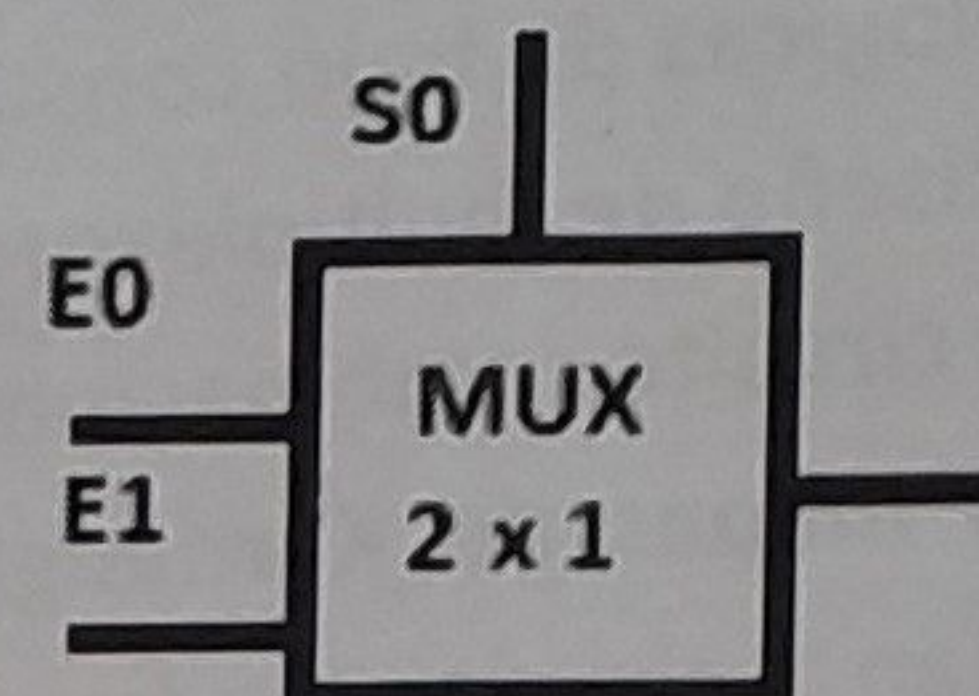 - b. Empleando el menor número posible de multiplexores (2x1), diseñe un multiplexor 4x1.
(20 pts)



(20 pts)

2. Asuma el siguiente arreglo con 10 valores enteros al azar (25 Pts):

Arreglo:
 len:
 .data
 .word 21, 7, 0, 25, 3, 87, 38, 11, 41, 65
 .word 10

a. Construya una función en assembler MIPS que calcule el máximo de los valores del arreglo.

.text
 .globl main

main: la \$t1, Areglo
 la \$t2, len
 lw \$s1, 0(\$t2)

add \$a0, \$t1, \$0
 add \$a1, \$s1, \$0
 jal maximo

end: j end

fin programa, ver máximo en \$v0

maximo: j pushpila

inicio: add \$t0, \$t0, \$0
 lw \$v0, 0(\$a0)

repetir: lw \$s0, 0(\$a0)
 beq \$t0, \$s1, fin_max

set \$t1, \$s0, \$v0
 beq \$t1, \$0, cambiar

proximo: add \$a0, \$a0, 4
 add \$t0, \$t0, 1
 j repetir

fin_max: j poppila
 return: jr \$ra

opcional (bonus)

pushpila: sub \$sp, \$sp, 12
 sw \$a0, 8(\$sp)
 sw \$a1, 4(\$sp)
 sw \$ra, 0(\$sp)
 j inicio

poppila:
 lw \$a0, 8(\$sp)
 lw \$a1, 4(\$sp)
 lw \$ra, 0(\$sp)
 j return

colocando direccion del arreglo como argumento
 # colocando largo arreglo como segundo argumento

respaldos en pila por conveniencia

per elemento arreglo es definido como máximo

consulta si $t0 < a0 \Rightarrow t1 = 1$

si es verdadero \Rightarrow Nuevo máximo

proximo elemento (direccion)
 # actualizar indice

cambiar:
 add \$v0, \$s0, \$0
 j proximo

> depends
 pila

3. Considere el siguiente código (25 Pts):

a. Explique brevemente el propósito del siguiente código assembler MIPS. (10 Pts)

```
.data
tam: .word 8
datos: .word 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6, -7
res: .word 0

.text
main: lw $8, tam($0)
      la $9, datos //la, carga una dirección de memoria en registro
      addi $11, $0, $0
loop: lw $10, 0($9) → datos[0]
      add $11, $11, $10 → suma = suma + datos[i]
      addi $9, $9, 4 → observan próximos elementos
      addi $8, $8, -1 → un elemento menos que chequear
      beq $8, $0, salir → si ya no hay más salir
      j loop
salir: j salir → when.
```

Suma los elementos del arreglo, el resultado lo deja en \$11, el cual es 1.

b. Muestre un código C equivalente. (15 Pts)

```
int main() {  
    int i = 0;  
    int[] datos = { 2, 4, 6, 8, -2, 4, -6, -7 };  
    int tam = 8;  
    int suma = 0;  
    do {  
        suma = suma + datos[i];  
        i = i++;  
        tam = tam - 1;  
    } while (tam > 0);  
    printf("Suma: ", suma); ← es operando  
}
```